

컴퓨터구조실험 보고서

Project #2 - MIPS Multi Cycle CPU

과 목	컴퓨터구조실험
담당교수	이성원교수님
학 과	컴퓨터정보공학부
학 번	2021202058
이 름	송채영
제 출 일	2021. 05. 07

1. Introduction

이번 프로젝트는 MIPS Architecture 를 기반으로 하는 CPU 인 MIPS Multi Cycle CPU 를 설계하는 것이다. 데이터를 여러 사이클에 처리하며 각각의 사이클마다 다른 작업을 수행한다. 이전 프로젝트에서 진행한 single cycle 보다는 구현이 복잡하지만, clock frequency 를 높일 수 있다는 점에서 성능 향상을 이룰 수 있다는 장점이 있다. MIPS Multi Cycle CPU 는 Instruction Fetch(IF), Instruction Decode(ID), Execution(EX), Memory Access(MEM), Write Back(WB)의 단계를 거쳐 수행한다. 먼저 Instruction Fetch, IF 는 명령어를 메모리에서 가져온다. Instruction Decode, ID 는 명령어를 해독하고 레지스터에서 필요한 데이터를 가져온다. Execution, Ex 는 명령어를 실행한다. Memory Access, MEM 은 데이터를 메모리에서 읽거나 쓰기 위해 메모리에 액세스한다. Write back, WB 는 결과를 레지스터에 쓴다.

MIPS Multi Cycle CPU 는 Instruction Memory, Register File, ALU, Data Memory, Control Unit 으로 구성되어 있다. 먼저 Instruction Memory 는 명령어를 저장하는 메모리이고, Register File 은 명령어에서 사용되는 레지스터 값을 저장하는 메모리이다. 다음으로 ALU 는 산술 연산과 논리연산을 수행하고, Data Memory 는 데이터를 저장하는 메모리이다. 마지막으로 Control Unit 은 명령어 실행을 제어한다. 동작방식에 대해서도 설명해보면 다음과 같다. 먼저 명령어를 Instruction Memory 에서 가져와 Register File 에서 필요한 레지스터 값을 가져온다. 필요한 연산은 ALU 에서 수행하고 결과 값을 Register File 에 저장한다. 명령어에서 필요한 데이터를 Data Memory 에서 가져오고 필요한 데이터를 ALU 에서 처리한 후 결과 값을 Data Memory 에 저장한다. Control Unit 은 각 명령어를 실행할 때마다 다음 단계를 결정한다. 마지막으로 프로젝트에서 사용하는 MIPS Instruction 에 대해 설명해보겠다.

ADDU – Add Unsigned 로, 두개의 레지스터 값인 rs 와 rt 를 더하고 결과를 레지스터 rd 에 저장한다. 부호 없는 정수를 더하는데 사용되는 명령어이다.

OR – Bitwise Or 로, 두개의 레지스터 값 rs 와 rt 에 대해 비트 OR 연산을 수행하고 결과를 레지스터 rd 에 저장한다. 두 비트열의 비트 OR 연산을 수행하는데 사용된다.

ADDIU – Add Immediate Unsigned 로, 레지스터 rs 와 16 비트 상수값의 합을 레지스터 rt 에 저장한다. rs 와 상수 값을 더하는데 사용된다.

XORI – XOR Immediate 로, 레지스터 rs 와 16 비트 상수 값의 비트 XOR 결과를 레지스터 rt 에 저장한다. rs 와 상수 값을 XOR 연산하는데 사용된다.

SLL – Shift Left Logical 로, 레지스터 rt 의 비트열을 왼쪽으로 shift 하고 shift 된 결과를 레지스터 rd 에 저장한다. 레지스터의 비트열을 왼쪽으로 shift 하는데 사용된다.

SRAV – Shift Right Arithmetic Variable 로, 레지스터 rt 의 비트열을 레지스터 rs 에서 지정한 비트 수만큼 오른쪽으로 shift 하고 shift 된 결과를 레지스터 rd 에 저장한다. 레지스터의 비트열을 오른쪽으로 shift 하는데 사용된다.

SH – Store Halfword 로, 레지스터 rt 의 하위 16bit 를 메모리 주소에서 2byte 로 저장한다. 변수의 하위 16bit 값을 메모리에 저장하는데 사용된다.

LH – Load Halfword 로, 메모리의 주소에서 2byte 값을 읽고 그 값을 레지스터 rt 에 load 한다. 메모리에서 하위 16bit 값을 읽어 레지스터에 저장하는데 사용된다.

BLTZ – Branch on Less Than Zero 로, 레지스터 rs 의 값이 0 보다 작으면 label 로 분기한다. 조건 분기를 수행하는데 사용된다.

JAL – Jump and Link 로, PC 를 목표 주소로 변경하면서 다음 명령어의 주소를 레지스터 \$31 에 저장한다. 함수 호출에서 많이 사용되며 함수 호출 이전의 주소를 저장하는데 사용된다.

2. 결과 화면

Micro-Instruction 의 Field 구분 및 Field

FSM signal
ALUctrl[1:0] = 00
ALUop[4:0] = 04
ALUsrcA[2:0] = 011
ALUsrcB[2:0] = 001
Branch[2:0] = 000
DataWidth[2:0] = 000
EXTmode = x
IRwrite = 1
IorD = 0
MemRead = 1
MemWrite = 0
PCsource[1:0] = 00
PCwrite = 1
RegDatSel[2:0] = xxx
RegDst[1:0] = xx
RegWrite = 0
StateSel[1:0] = 11

위의 사진을 바탕으로 설명해보면, 먼저 Field 는 ALU, Register, Memory, PC write control, sequencing 으로 나뉜다. 먼저 ALU field 는 ALU 연산을 제어하며 ALU 에서 수행할 수 있는 다양한 연산(덧셈, 뺄셈, AND, OR, XOR, Shift)를 지정한다. 이에 해당하는 signal 에는 ALUctrl[1:0], ALUop, ALUsrcA, ALUsrcB, EXTmode 가 있다. 다음으로 Register field 는 레지스터에 접근하기 위해 레지스터 번호를 지정한다. 이에 해당하는 signal 에는 RegDst, RegDatSel, RegWrite 가 있다. 다음으로 Memory field 는 메모리에서 데이터를 읽거나 쓸

때 사용하는 주소를 지정한다. 이에 해당하는 signal 에는 DatWidth, , lRwrite, lorD, MemRead, MemWrite 가 있다. PC write control 은 명령어를 수행한 후 PC 에 쓰이는 값을 결정한다. 이에 해당하는 signal 에는 Branch, PCSorce, PCwrite 가 있다. 마지막으로 Sequencing field 는 다음에 실행할 명령어의 주소를 결정하는데 사용하며 이에 해당하는 signal 에는 StateSel 이 있다.

ROM_DISP

```

1_XXXXXXXX // OP 000000
1_XXXXXXXX // OP 000001
1_XXXXXXXX // OP 000010 j
0_00010100 // OP 000011 jal
1_XXXXXXXX // OP 000100 beq
1_XXXXXXXX // OP 000101 bne
1_XXXXXXXX // OP 000110 blez
1_XXXXXXXX // OP 000111 bgtz
1_XXXXXXXX // OP 001000 addi
0_00000110 // OP 001001 addiu
1_XXXXXXXX // OP 001010 slti
1_XXXXXXXX // OP 001011 sltiu
1_XXXXXXXX // OP 001100 andi
1_XXXXXXXX // OP 001101 ori
0_00001000 // OP 001110 xorl
1_XXXXXXXX // OP 001111 lui
1_XXXXXXXX // OP 010000
1_XXXXXXXX // OP 010001
1_XXXXXXXX // OP 010010
1_XXXXXXXX // OP 010011
1_XXXXXXXX // OP 010100
1_XXXXXXXX // OP 010101
1_XXXXXXXX // OP 010110
1_XXXXXXXX // OP 010111
1_XXXXXXXX // OP 011000
1_XXXXXXXX // OP 011001
1_XXXXXXXX // OP 011010
1_XXXXXXXX // OP 011011
1_XXXXXXXX // OP 011100
1_XXXXXXXX // OP 011101
1_XXXXXXXX // OP 011110
1_XXXXXXXX // OP 011111
1_XXXXXXXX // OP 100000 lb
0_00010000 // OP 100001 lh
1_XXXXXXXX // OP 100010
1_XXXXXXXX // OP 100011 lw
1_XXXXXXXX // OP 100100 lbu
1_XXXXXXXX // OP 100101 lhu
1_XXXXXXXX // OP 100110
1_XXXXXXXX // OP 100111
1_XXXXXXXX // OP 101000 sb
0_00001110 // OP 101001 sh
1_XXXXXXXX // OP 101010
1_XXXXXXXX // OP 101011 sw
1_XXXXXXXX // OP 101100
1_XXXXXXXX // OP 101101
1_XXXXXXXX // OP 101110
1_XXXXXXXX // OP 101111
1_XXXXXXXX // OP 110000
1_XXXXXXXX // OP 110001
1_XXXXXXXX // OP 110010
1_XXXXXXXX // OP 110011
1_XXXXXXXX // OP 110100

```

ROM_DSIP.txt 파일이다. ROM_MICRO.txt 파일에서 설정한 Signal 의 Address 를 설정한다. 구현한 10 개의 Instruction 을 표로 나타내면 다음과 같다. 이때 사용할 명령어는 1 에서 0 으로 바꿔주었다.

Instruction	Address
ADDU	0_00000010
OR	0_00000100

ADDIU	0_00000110
XORI	0_00001000
SLL	0_00001010
SRAV	0_00001000
SH	0_00001110
LH	0_00010000
BLTZ	0_00010011
JAL	0_00010100

ROM_MICRO

ROM_MICRO.txt

×

ROM_DISP.txt

M_TEXT_SEG.txt

+

파일

편집

보기

```

0_1_0_000_1_xx_xxx_0_x_011_001_00100_00_000_00_1_00000000_11 // 0x00:  FETCH
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_1_011_100_00100_00_xxx_xx_0_00000000_01 // 0x01:  DECODE/REG_READ/BRANCH_ADDR
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_000_00101_0x_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x02:  ADDU excution
x_x_0_xxx_0_01_000_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x03:  ADDU write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_000_00001_0x_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x04:  OR excution
x_x_0_xxx_0_01_000_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x05:  OR write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_1_000_011_00101_0x_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x06:  ADDIU excution
x_x_0_xxx_0_00_000_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x07:  ADDLU write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_011_00011_0x_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x08:  XORI excution
x_x_0_xxx_0_00_000_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x09:  XORI write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_011_01101_00_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x0a:  SLL excution
x_x_0_xxx_0_01_000_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x0b:  SLL write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_000_01111_01_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x0c:  SRAV excution
x_x_0_xxx_0_01_000_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x0d:  SRAV write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_1_000_011_00100_0x_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x0e:  SH excution
1_x_1_010_0_xx_xxx_0_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x0f:  SH write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_1_000_011_00100_0x_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x10:  LH excution
1_1_0_110_0_xx_xxx_0_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_11 // 0x11:  LH memory access
x_x_0_xxx_0_00_001_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_0_00000000_00 // 0x12:  LH write back
x_x_0_xxx_0_xx_xxx_0_x_000_010_00100_0x_011_01_1_00000000_00 // 0x13:  BLTZ
x_x_0_xxx_0_11_100_1_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_000_10_1_00000000_00 // 0x14:  JAL
x_x_x_xxx_x_xx_xxx_x_x_xxx_xxx_xxxxx_xx_xxx_xx_x_00000000_xx // 0x15:

```

다음으로 ROM_MICRO.txt 파일이다. 해당 파일에서는 Signal 을 설정한다. 구현한 10 개의 Instruction 과 FETCH, DECODE/REG_READ/BRANCH_ADDR 을 표로 나타내면 다음과 같다.

FETCH

FETCH	Signal
-------	--------

IorD	0
MemRead	1
MemWrite	0
DataWidth	000
IRwrite	1
RegDst	Xx
RegDatSel	Xxx
RegWrite	0
EXTmode	X
ALUsrcA	011
ALUsrcB	001
ALUop	00100
ALUctr[1:0]	00
Branch	000
PCsrc	00
PCwrite	1
8 bit	xxxxxxxx
StateSel	11

Decode/REG_READ/Branch_ADDR

Decode/REG_READ/Branch_ADDR	Signal
IorD	X
MemRead	X
MemWrite	0
DataWidth	Xxx

IRwrite	0
RegDst	Xx
RegDatSel	Xxx
RegWrite	0
EXTmode	X
ALUsrcA	011
ALUsrcB	100
ALUop	00100
ALUctr[1:0]	00
Branch	Xxx
PCsrc	Xx
PCwrite	0
8 bit	xxxxxxxx
StateSel	01

Instruction execution

Instruction /Signal	ADDU	OR	ADDIU	XORI	SLL	SRAV	SH	LH
IorD	X	X	X	X	X	X	X	X
MemRead	X	X	X	X	X	X	X	X
MemWrite	0	0	0	0	0	0	0	0
DataWidth	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
IRwrite	0	0	0	0	0	0	0	0
RegDst	xx	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx
RegDatSel	xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx	Xxx	Xxx

ALUsrcB	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
ALUop	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx	Xxxxx
ALUctr[1:0]	Xx	Xx	xx	xx	Xx	Xx	xx	Xx
Branch	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx
PCsrc	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx	Xx
PCwrite	0	0	0	0	0	0	0	0
8 bit	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
StateSel	00	00	00	00	00	00	00	00


LH 의 경우 memory access 의 부분이 추가되었다. LH 명령어는 MDR 에 넣었다가 register 로 접근한다. 따라서 메모리 접근 시간이 길기 때문에, Excution 후 Memory access 가 필요하다.

BLTZ & JAL

Instruction /Signal	BLTZ	JAL
IorD	x	x
MemRead	x	x
MemWrite	0	0
DataWidth	Xxx	Xxx
IRwrite	0	0
RegDst	xx	11
RegDatSel	xxx	100
RegWrite	0	1
EXTmode	x	x
ALUsrcA	000	Xxx
ALUsrcB	010	Xxx

ALUop	00100	Xxxxx
ALUctr[1:0]	0x	Xx
Branch	011	000
PCsrc	01	10
PCwrite	1	1
8 bit	xxxxxxx	xxxxxxx
StateSel	00	00

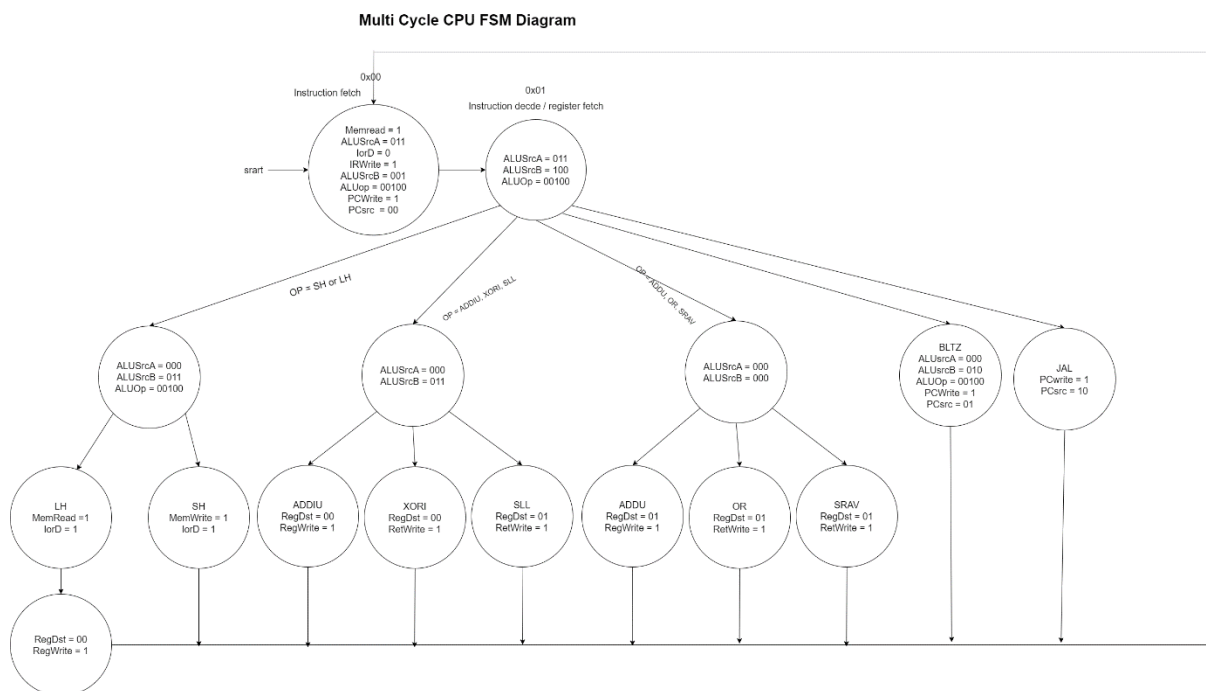다음으로 구현한 Multi Cycle CPU 의 FSM 에 대해 설명하겠다.



ROM_MICRO.txt 파일에 정의된 signal 과 프로젝트 제안서에 명시된 signal 을 바탕으로 state 를 정의하였다. ROM_MICRO.txt 파일에 명시된 것처럼 0x00 에 instruction fetch 와 0x01 에 decode/ register fetch 가 있으며 나머지 명령어들은 ALUSrcA 와 ALUSrcB 가 같은 걸 기준으로 나누어 설계하였다. 각 명령어들이 단계에 맞게 수행된 후 수행이 끝나면 다시 instruction fetch, 즉 0x00 으로 돌아가 다음 명령어를 수행한다.

다음으로 각 명령어 별 기능과 동작에 대해 설명하겠다.

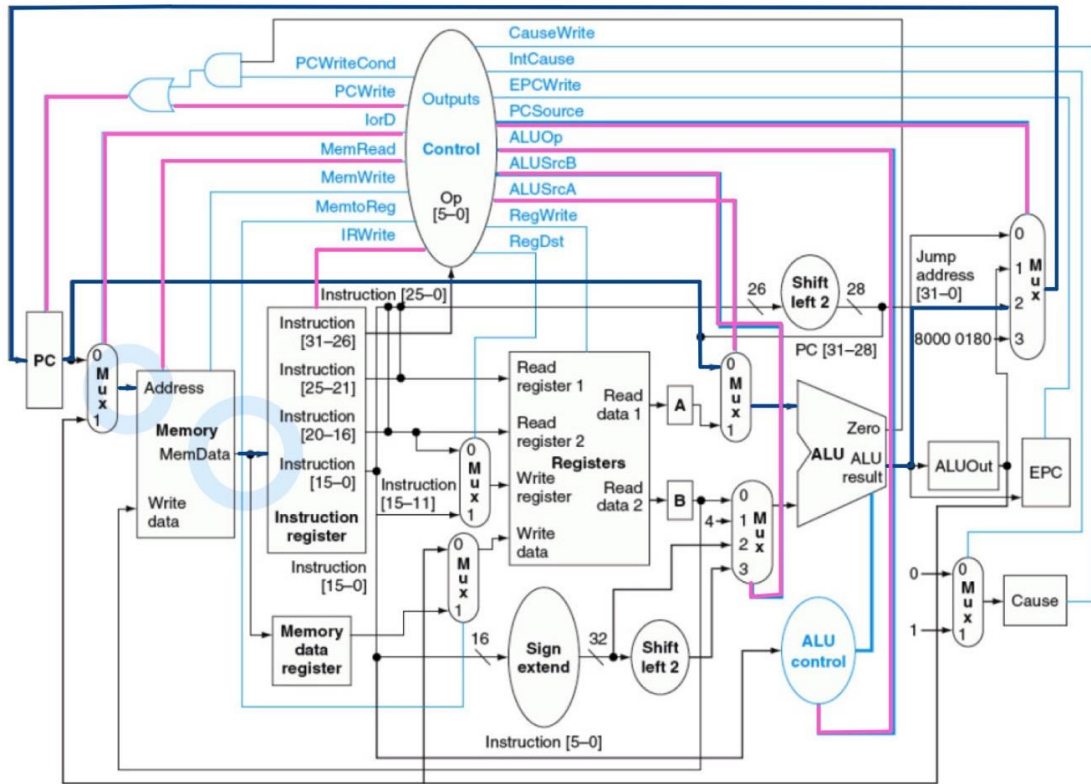


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

먼저 instruction fetch 부분이다. 파란색 선 중 동그라미 친 부분은 instruction fetch 가 일어나는 부분으로, pc 의 값에 해당하는 memory 의 주소에 값을 IR 에 쓴다. 파란색 선은 pc+4 를 의미하며, instruction fetch 에 해당하는 signal 은 핑크색으로 표시하였다.

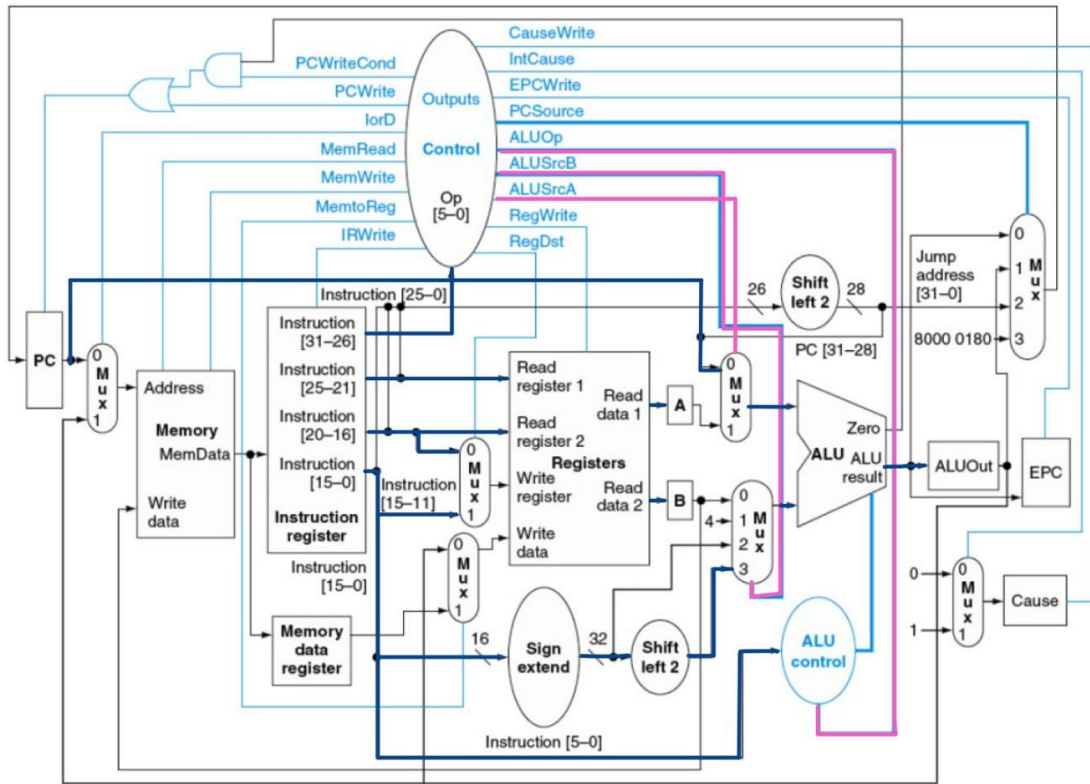


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

다음으로 decode/register fetch/branch address 부분이다. 파란색 선은 register fetch와 branch address가 일어나는 부분을 나타내며, 분홍색 선은 decode/register fetch/branch address에 해당하는 signal을 표시하였다. register fetch 부분은 register에 저장된 A와 B에 값을 write 한다. 또한 branch address 부분은 branch 할 주소를 만들어 ALUOUT에 넣어주었다.

10개의 명령어를 바탕으로 설명해보겠다. Instruction Fetch와 decode/register fetch/branch address는 모든 명령어의 공통적인 부분이고, 위에서 설명했으므로 생략하여 그림을 그려 표현하였다.


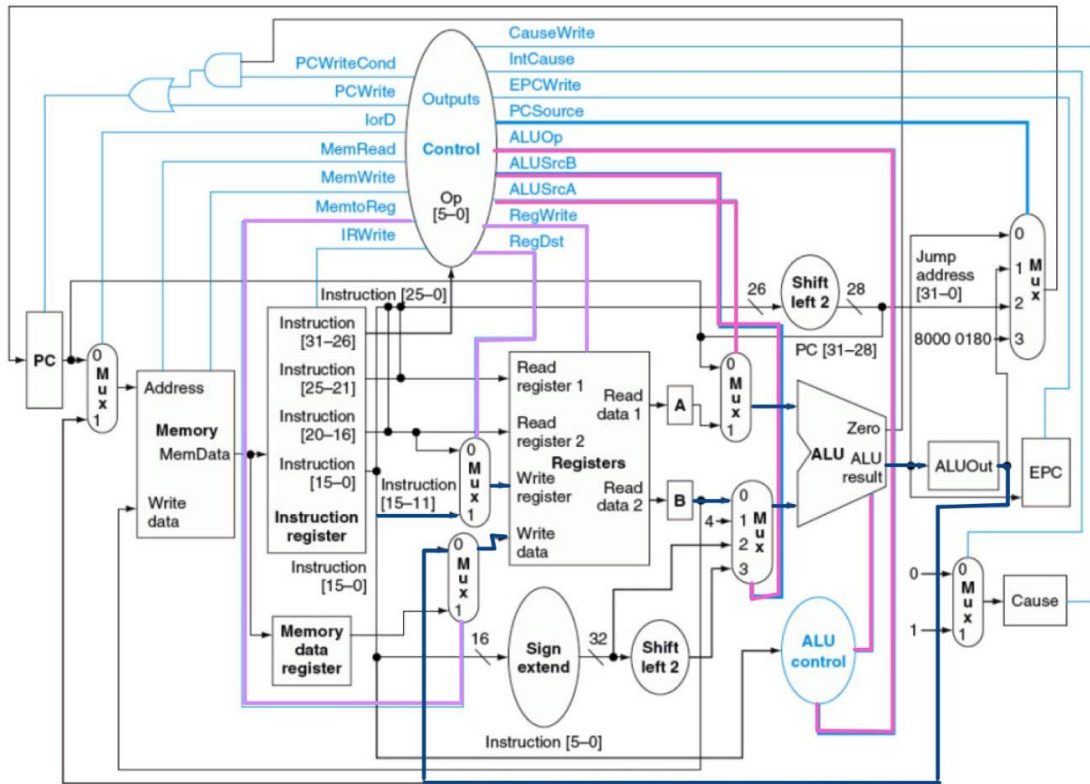


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

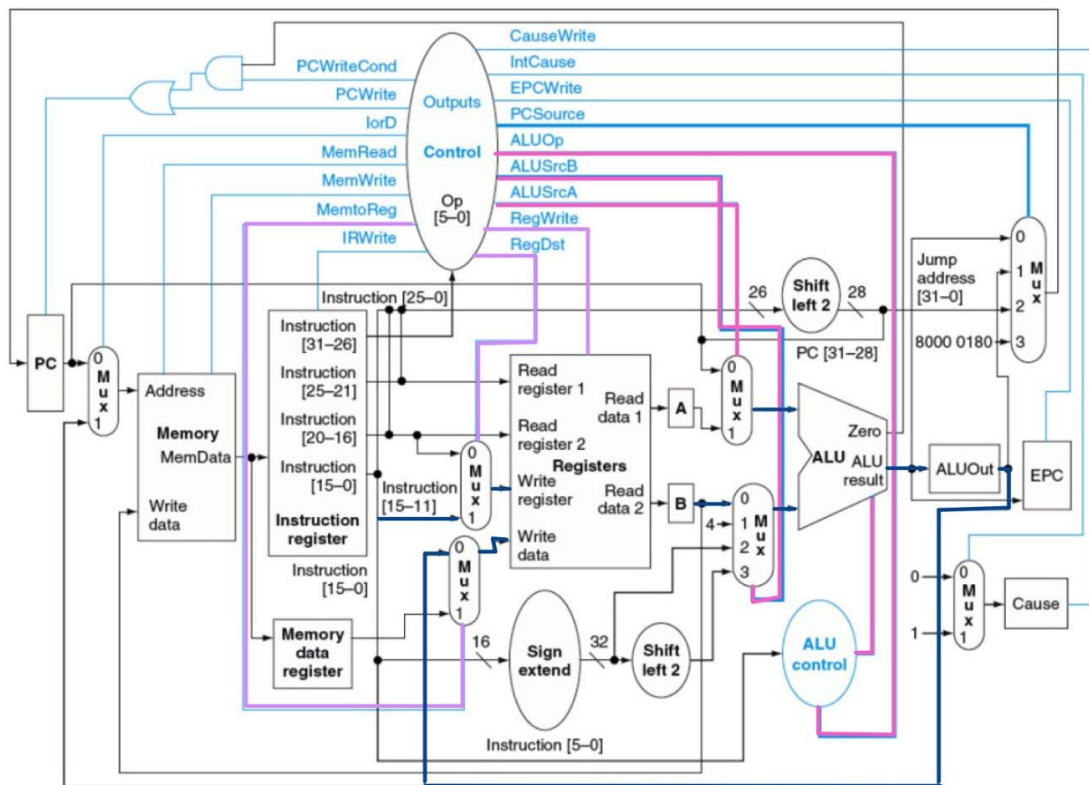ADDU 명령어로, Rtype 의 명령어이고, 부호 없는 두 개의 레지스터 값을 더하는 연산을 수행한다. addu \$rd, \$rs, \$rt 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rd 는 결과를 저장할 대상, rt 와 rs 는 더할 값이 들어 있는 레지스터이다. 핑크색 선은 ADDU 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 ADDU 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.



OR 명령어로, Rtype 의 명령어이고 두 개의 레지스터 값을 bit 별로 or 연산을 수행한다. or \$rd, \$rs, \$rt 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rd 는 결과를 저장할 대상, rt 와 rs 는 더할 값이 들어 있는 레지스터이다. 핑크색 선은 OR 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 OR 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.



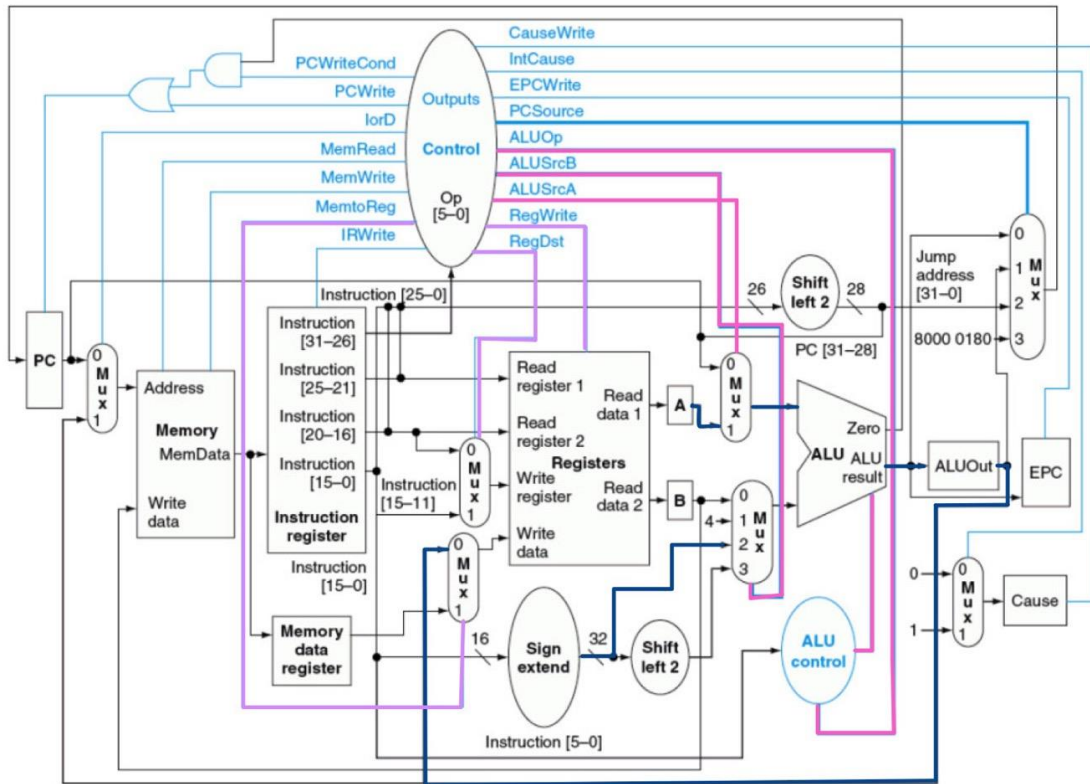


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

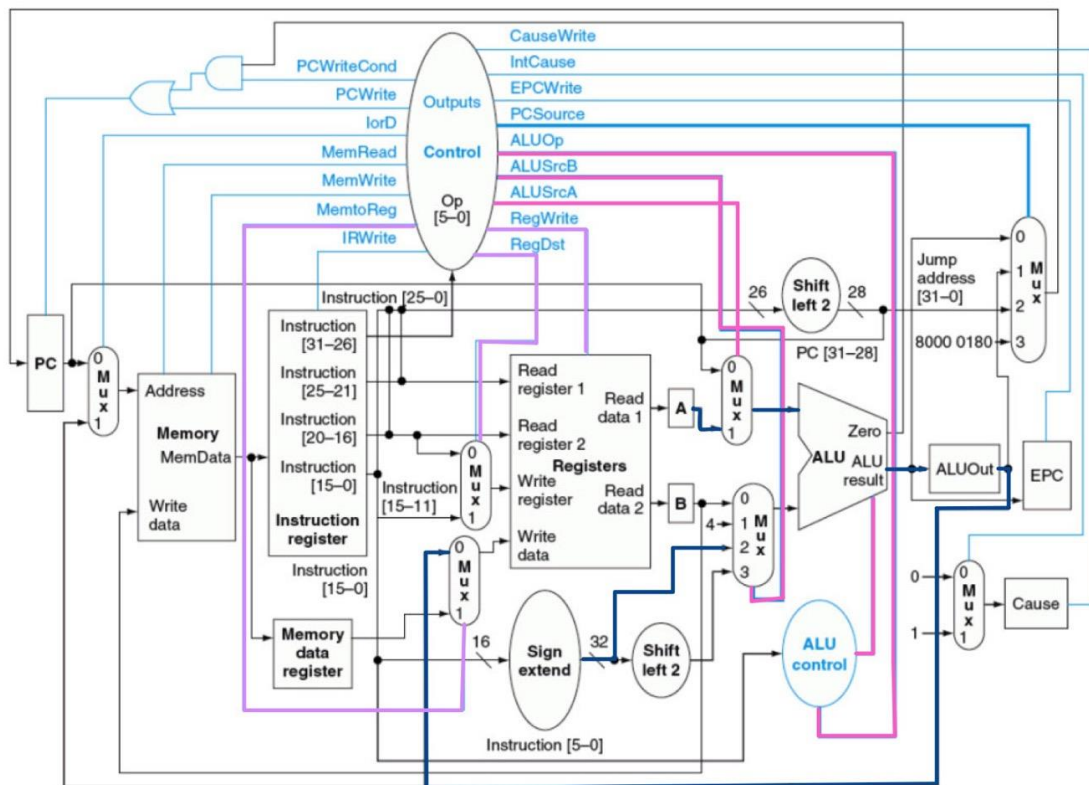ADDIU 명령어로, 레지스터와 16bit 의 상수 값을 더한다. `addiu $rt, $rs, imm` 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 `rt` 는 결과를 저장할 대상 레지스터, `rs` 는 더해질 값이 들어 있는 레지스터이며 immediate value 를 사용하여 연산한다. 핑크색 선은 ADDIU 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 ADDIU 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.



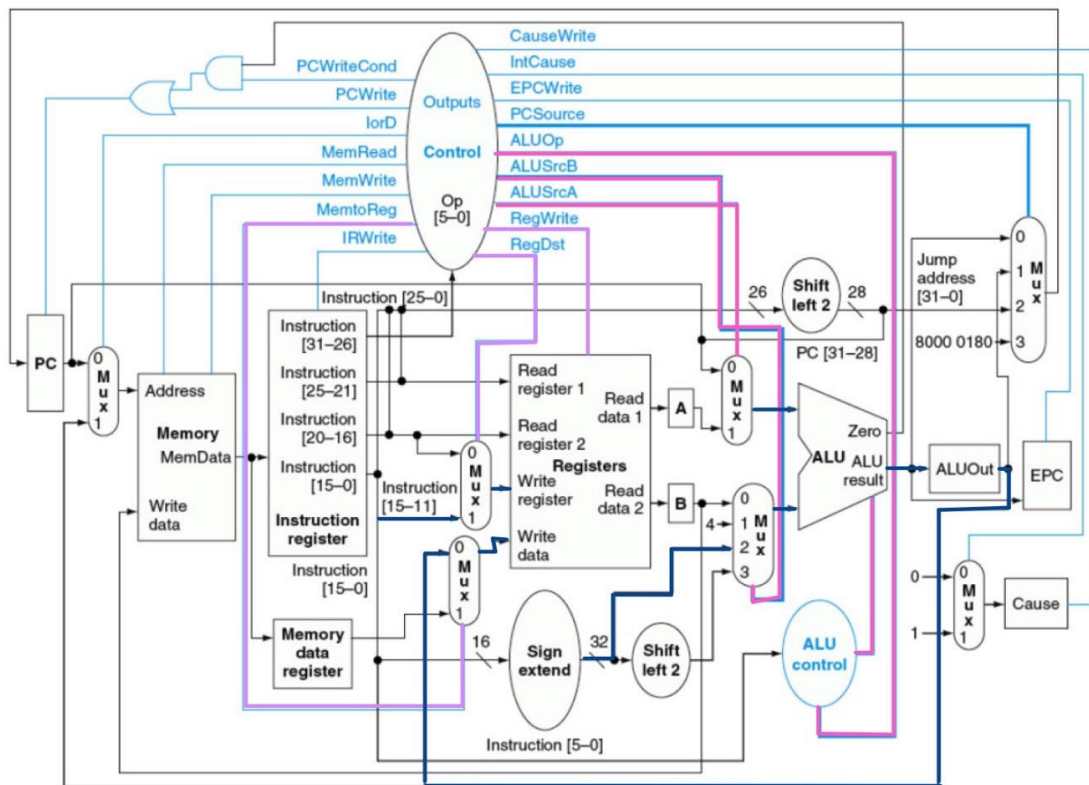XORI 명령어로, 레지스터와 16bit 의 상수 값을 xor 한다. xor \$rt, \$rs, imm 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rt 는 결과를 저장할 대상, rs 는 더해질 값이 들어 있는 레지스터이며 immediate value 를 사용하여 연산한다. 핑크색 선은 XORI 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 XORI 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.



SLL 명령어로, 레지스터 값의 비트를 왼쪽으로 amount 만큼 shift 한다. sll \$rd, \$rt, sa 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rd 는 결과를 저장할 대상, rt 는 시프트 할 값이 들어 있는 레지스터이며 sa 는 shift amount 를 의미한다. sa 는 5bit 이기 때문에 sign-extend 를 거쳐 32bit 로 확장해준다. 핑크색 선은 SLL 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 SLL 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.


 


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

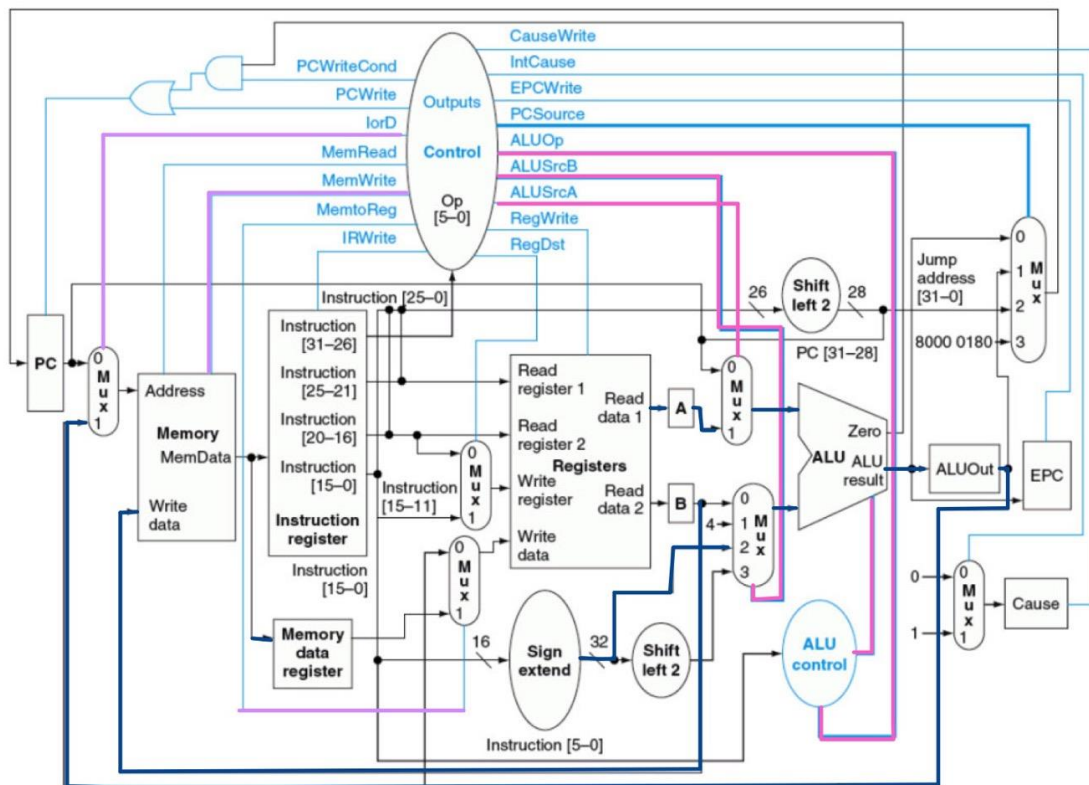SRAV 명령어로, 레지스터 값의 비트를 오른쪽으로 레지스터 rs 만큼 shift 한다. srav \$rd, \$rt, \$rs 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rd 는 결과를 저장할 대상, rt 는 더해질 값이 들어 있는 레지스터이며 rs 은 shift 할 값을 말한다. 핑크색 선은 SRAV 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 SRAV 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.



SH 명령어로, 하위 16bit 를 메모리에 저장한다. sh \$rt, imm 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rt 는 결과를 저장할 대상, imm 은 immediate value 를 말한다. immediate value 를 sign-extend 하여 32bit 로 만들어야 하기 때문에 확장해준다. 핑크색 선은 SH 의 execution signal 을 의미하며 보라색 선은 SH 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.

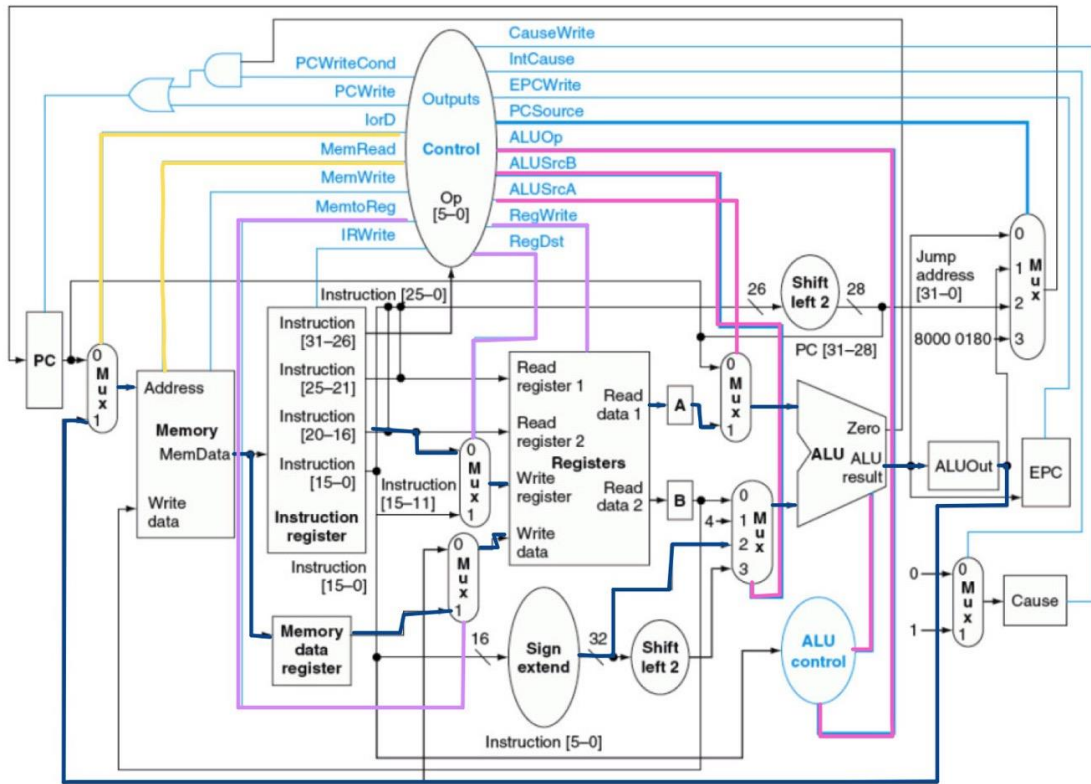


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

LH 명령어로, 하위 16bit 를 load 한다. lh \$rt, imm 의 syntax 를 가지고, 각각 레지스터의 번호를 나타내며 rt 는 결과를 저장할 대상, imm 은 immediate value 를 말한다. immediate value 를 sign-extend 하여 32bit 로 확장해준다. 핑크색 선은 LH 의 execution signal 을 의미하며 노란색 선은 LH 의 memory execution signal, 보라색 선은 LH 의 write back signal 을 의미한다. 파란색 선은 흐름을 나타낸다.

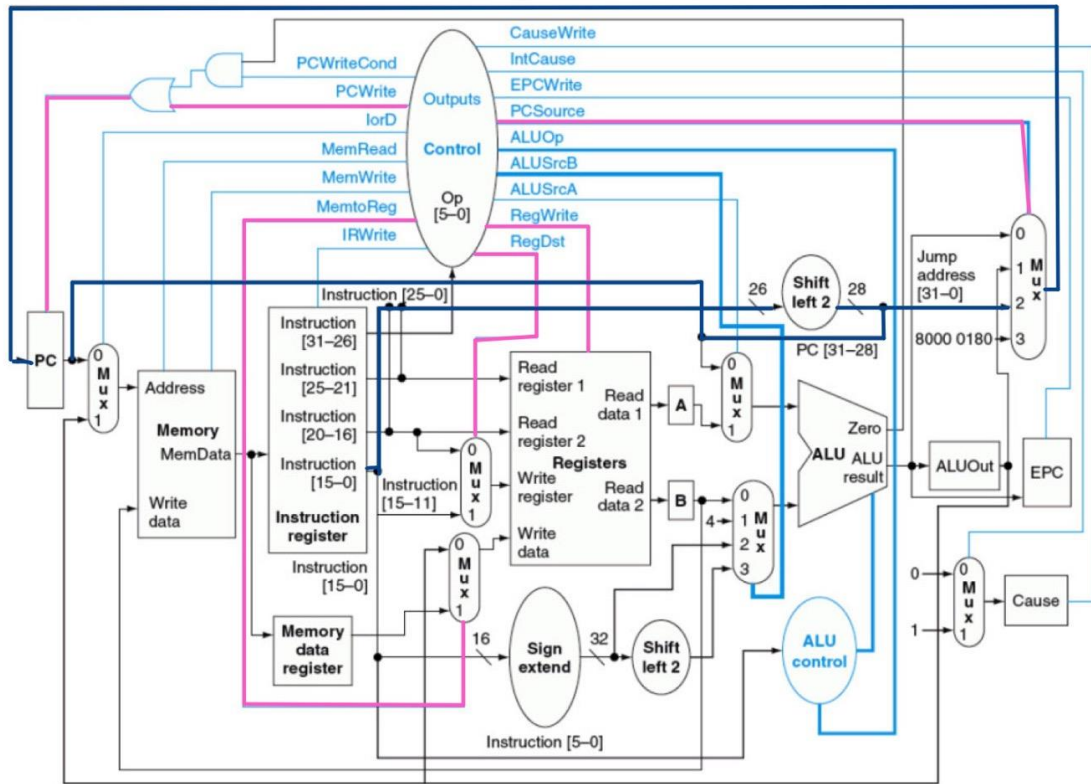


Figure 1 - The multi-cycle datapath together with the necessary control lines

JAL 명령어로, 현재 pc 값을 레지스터에 저장하고 지정된 주소로 분기한다. jal label 의 syntax 를 가지고, label 은 분기할 목적지 주소를 말한다. $pc+4$ 와 $pc + 4 + \text{shift left } 2$ label 을 파란색 선으로 표현하였다. JAL 명령어의 signal 을 분홍색으로 표현 하였으며, 회로도에는 표현할 수 없지만, write register 에 \$31 을 연결해 주어야 하고, write data 에 $pc+4$ 도 연결해주어야 한다.

다음으로 구현한 내용에 대해서 설명해보겠다.

ROM_MICRO.txt

ROM_DISP.txt

M_TEXT_SEG.txt

✕

파일

편집

보기

```

001111_00000_00010_0001001000110100 //lui r2 0x1234 -> r2,0x12340000
001101_00010_00011_0101011001111000 //ori r2 r3 0x5678 -> r3,0x12345678
001111_00000_00100_1111111111111111 //lui r4 0xffff -> r4,0xffff0000
001101_00000_00101_0000000000000011 //ori r0 r5 0x0003 -> r5,0x00000003

000000_00010_00011_00110_00000_100001 //addu r2 r3 r6 -> r6,24686578
000000_00010_00011_00111_00000_100101 //or r2 r3 r7 -> r7,12345678
001001_00010_01000_0001001000110100 //addiu r2 r8 0x1234 -> r8, 0x12341234
001110_00010_01001_0001001000110100 //xori r2 r9 0x1234 -> r9, 0x12341234
000000_00000_00010_01010_00001_000000 //sll r2 r10 shift 1 -> r10, 0x24680000
000000_00101_00010_01011_00000_000111 //sra r5 r2 r11 -> r11, 0x02468000
101001_00000_00011_0000000000000001 //sh r3 1 해당 주소 값 넣음
100001_00000_00011_0000000000000001 //lh r3 1 해당 주소 값을 가져옴
000001_00010_00000_0000_0000_0000_0010 //bltz r2 branch -> pc + 4
000001_00100_00000_0000_0000_0000_0010 //bltz r4 branch -> pc+4 + label
001111_00000_00010_0001001000110100 //lui r2 0x1234 -> r2,0x12340000
001101_00010_00011_0101011001111000 //ori r2 r3 0x5678 -> r3,0x12345678
000011_00000_00000_0000_0000_000000 //jal

```

먼저 위의 사진은 M_TEXT_SEG.txt 파일로 작성한 명령어가 잘 동작하는지 확인하기 위한 txt 파일이다. 사용한 레지스터와 명령어, 그리고 기대값이 어떻게 나올지 주석으로 작성해 두었다.



실행 결과로 하나씩 살펴보겠다.


먼저 Instruction Fetch 부분이다. Instruction Fetch 단계에서는 $pc=pc+4$ 를 올바르게 수행 하는지, 그리고 pc 의 값에 해당하는 memory 의 주소에 값을 IR 에 잘 쓰는지 확인하였다. pc 의 0x00000000 이 가리키는 값이 i0x3C021234 이고 IR 에 쓰는 것이 확인되므로 값을 잘 읽은 것을 알 수 있다.

<div>ALU</div> <div> i_ALUctrl[1:0]=00 i_ALUop[4:0]=04 i_data1[31:0]=00000000 i_data2[31:0]=00000004 i_shamt[4:0]=xx o_carry=0 o_overflow=0 o_positive=1 o_result[31:0]=00000004 o_zero=0 </div> <div>ALUO</div> <div> i_x[31:0]=00000004 o_y[31:0]=xxxxxxxx </div>	
---	--


다음으로 ALU 에서 0x00000000 에 0x00000004 를 더해 0x00000004 가 되므로 $pc+4$ 가 잘 작동하는 것을 알 수 있다.

<div>FSM signal</div> <div> ALUctrl[1:0]=00 ALUop[4:0]=04 ALUsrcA[2:0]=011 ALUsrcB[2:0]=001 Branch[2:0]=000 DataWidth[2:0]=000 EXTmode=x IRwrite=1 IorD=0 MemRead=1 MemWrite=0 PCsource[1:0]=00 PCwrite=1 RegDatSel[2:0]=xxx RegDst[1:0]=xx RegWrite=0 StateSel[1:0]=11 </div>	
--	--

다음으로 Instruction fetch 의 FSM signal 이다.

 

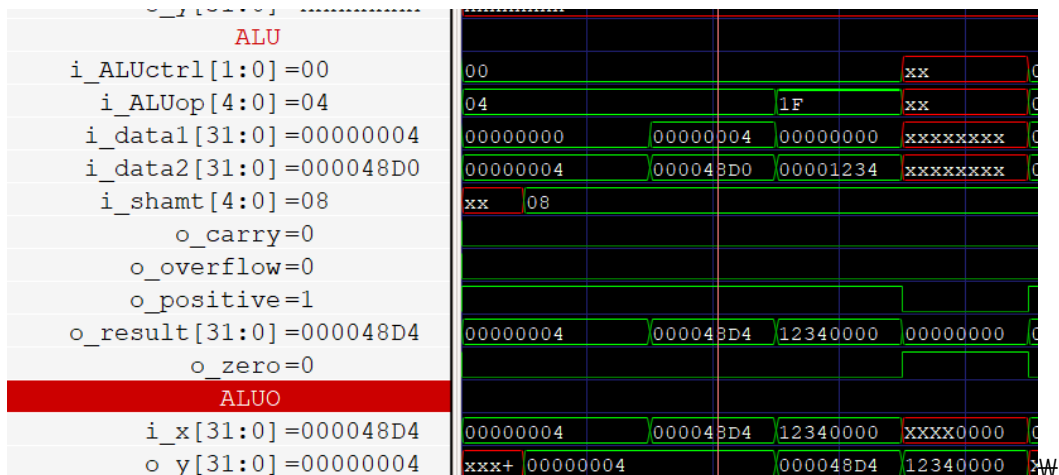다음으로 Decode/Register Fetch/Branch Address 부분이다. IR 에서 값을 읽어 비트단위로 쪼개어 00 이 rs 에, 02 가 rt 에 전달되었고 각 레지스터의 값을 A 와 B 에 전달해준 것을 확인할 수 있다.




branch address 를 확인하는 부분으로 pc+4+shift amount 2 의 결과과 ALUO 의 input 으로 들어간 것을 알 수 있다.


FSM signal	
ALUctrl[1:0]=00	00 xx 00
ALUop[4:0]=04	04 1F xx 04 01
ALUSrcA[2:0]=011	011 000 xxx 011 000
ALUSrcB[2:0]=001	001 100 011 xxx 001 100 011
Branch[2:0]=000	000 xxx 000 xxx
DataWidth[2:0]=000	000 xxx 000 xxx
EXTmode=x	
IRwrite=1	
IorD=0	
MemRead=1	
MemWrite=0	
PCsource[1:0]=00	00 xx 00 xx
PCwrite=1	
RegDatSel[2:0]=xxx	xxx 000 xxx
RegDst[1:0]=xx	xx 00 xx
RegWrite=0	
StateSel[1:0]=11	11 01 11 00 11 01 11

다음으로 Decode/Register Fetch/Branch Address 의 FSM signal 이다.

각 명령어는 instruction fetch, Decode/Register Fetch/Branch Address 단계를 거치므로 설명은 생략하겠다.

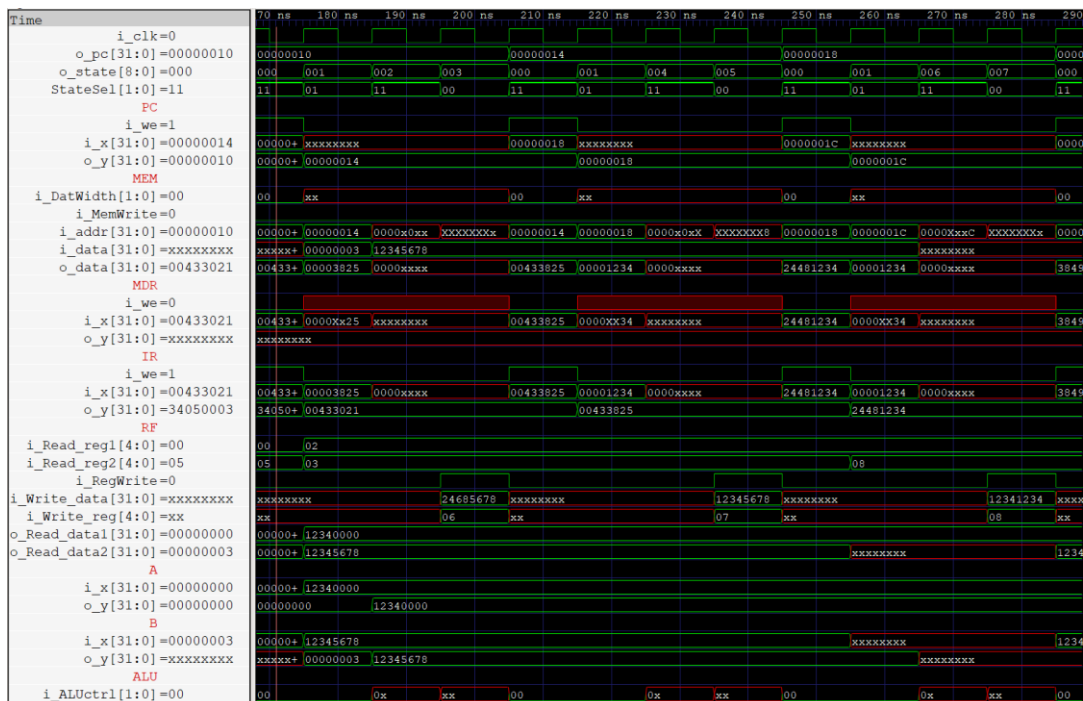첫 두 단계는 lui 명령어와 ori 명령어를 사용하여 r2, r3, r4, r5 레지스터에 각각 0x12340000, 0x12345678, 0xffff0000, 0x00000003 을 넣어주었다.





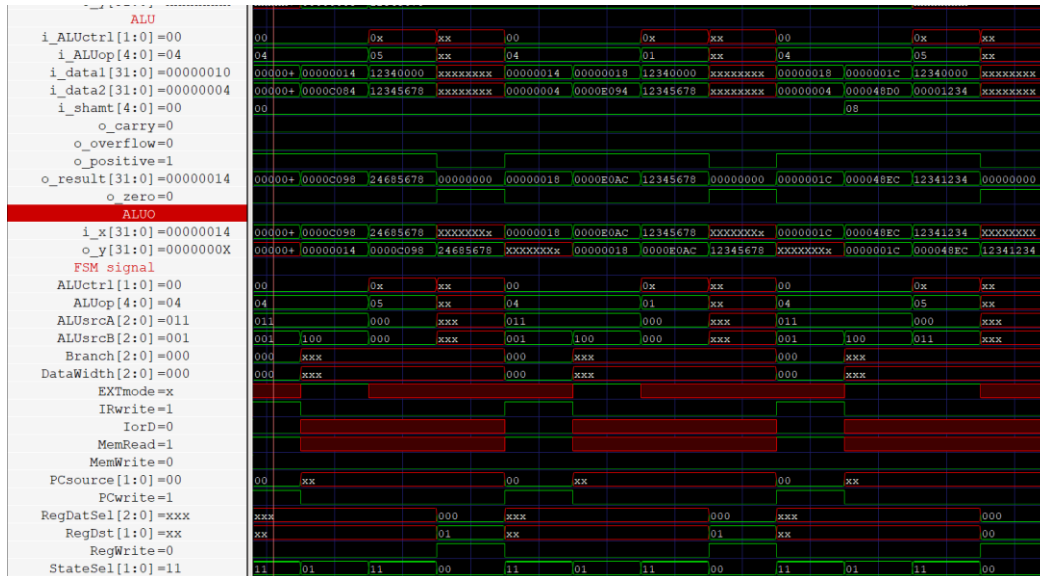


0x00000010 에서 addu 명령어를 fetch, decode, execution, write back 의 순서로 명령어를 수행한다. r2 와 r3 을 더해 r6 에 저장하였으므로, r6 에 0x24686578 이 저장된 것을 확인할 수 있다.

다음으로 0x00000014 에서 or 명령어를 fetch, decode, execution, write back 의 순서로 명령어를 수행한다. r2 와 r3 을 or 연산을 하여 r7 에 저장하였으므로 r7 에 0x12345678 이 저장된 것을 확인할 수 있다.

 
다음으로 0x00000018 에서 addiu 명령어를 fetch, decode, execution, write back 의 순서로 명령어를 수행한다. r2 와 0x1234 를 더해 r8 에 저장하였으므로, r8 에 0x12341234 가 저장된 것을 확인할 수 있다.




 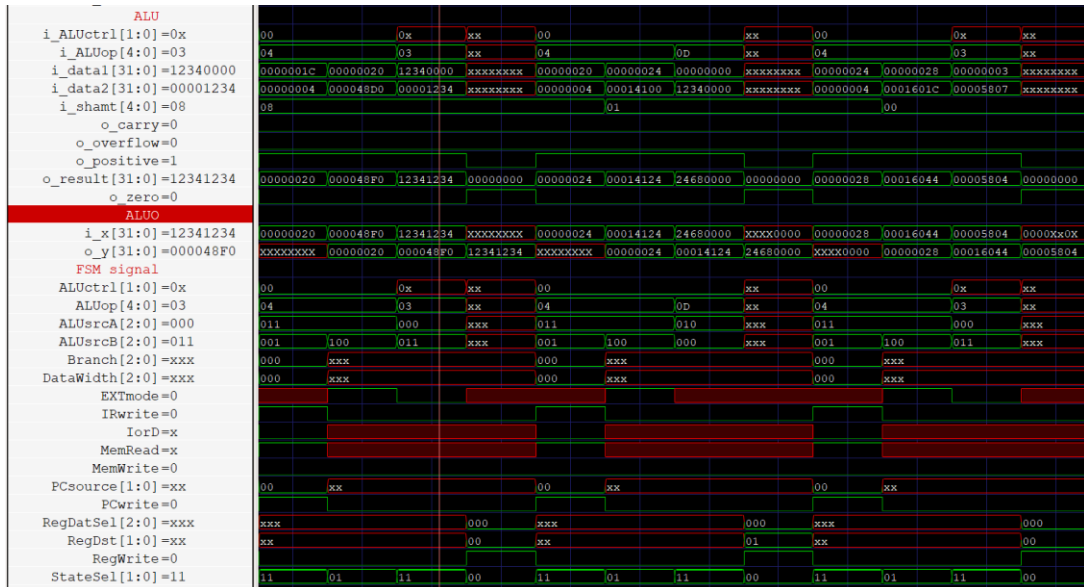

다음으로 0x0000001c 에서 xori 명령어를 fetch, decode, execution, write back 의 순서로 명령어를 수행한다. r2 와 0x1234 를 xor 연산을 하여 r9 에 저장하였으므로, r9 에 0x12341234 가 저장된 것을 확인할 수 있다.

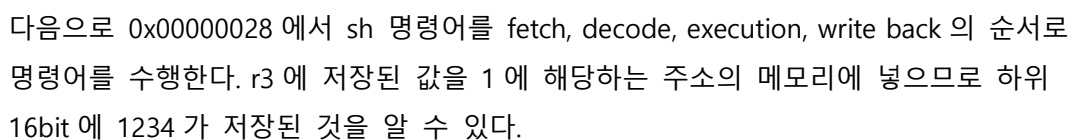다음으로 0x00000024 에서 srav 명령어를 fetch, decode, execution, write back 의 순서로 명령어를 수행한다. r2 를 r5 만큼 shift 해서 r11 에 저장하였으므로, r11 에 0x02468000 이 저장된 것을 확인할 수 있다.



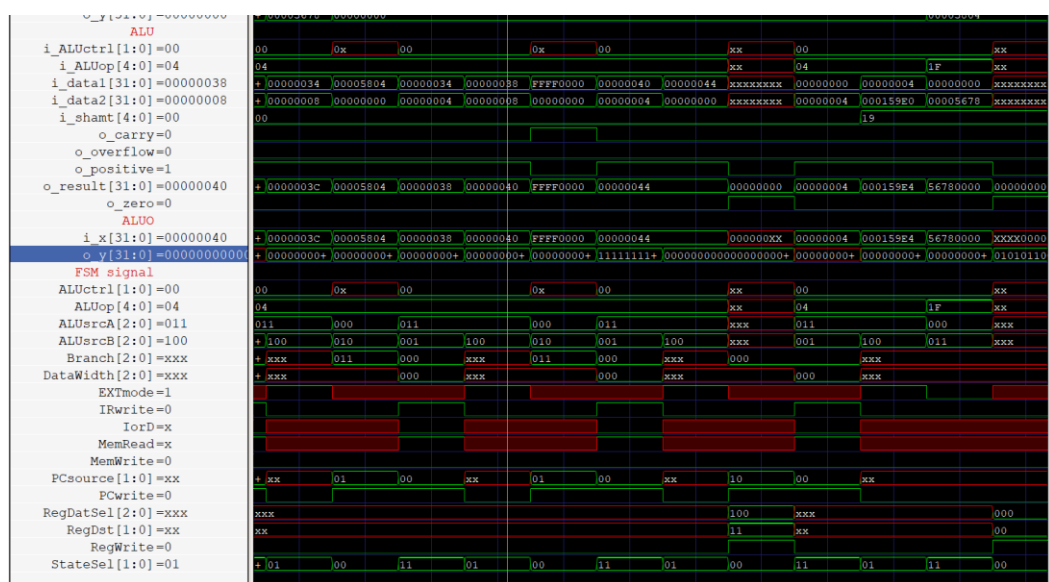[illegible]

다음으로 0x00000034 에서 bltz 명령어를 수행하는데 r4 와 branch 값을 비교해서 r4 가 0 보다 작으므로 pc+4+label 을 진행해하므로 next_pc 가 0x00000040 이 된다. 따라서 jal 명령어를 수행해 다음 pc 가 0x00000000 이 된 것을 알 수 있다.


```

00000000 : 00000000_00000000_00000000_00000000 : 00000000
00000001 : xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx : xxxxxxxx
00000002 : 01010110_01111000_00000000_00000000 : 56780000
00000003 : 01010110_01111000_01010110_01111000 : 56785678
00000004 : 11111111_11111111_00000000_00000000 : ffff0000
00000005 : 00000000_00000000_00000000_00000011 : 00000003
00000006 : 10101100_11110000_01010110_01111000 : acf05678
00000007 : 01010110_01111000_01010110_01111000 : 56785678
00000008 : 01010110_01111000_00010010_00110100 : 56781234
00000009 : 01010110_01111000_00010010_00110100 : 56781234
0000000a : 10101100_11110000_00000000_00000000 : acf00000
0000000b : 00001010_11001111_00000000_00000000 : 0acf0000

```

0 부터 10 까지의 레지스터이다. 명령어를 수행한 후의 값이 저장된 것을 확인할 수 있다.

3. 고찰

Micro instruction 을 반복해서 사용하면서 명령어를 다시 사용할 수 있다는 점이 좋았던 것 같다. single cycle 프로젝트 때는 한 번에 하나에 명령어만 수행할 수 있었지만 이번 프로젝트를 통해 multicycle 에 대해 더 잘 이해하고 multicycle processor 의 장점에 대해서도 알 수 있었던 것 같다. 기존의 single cycle 에서 구현했던 명령어를 바탕으로 이번 프로젝트를 진행했기에, 좀 더 수월했던 것 같다. 또한 회로도를 그리며 깨달았는데 jal 의 signal 을 fsm 에는 2 개만 표현했지만 그림에 표현한 것처럼 써줘야 한다는 것을 알게되었다. 또한 fsm 을 그릴 때 type 이 같은 것 끼리 묶어서 그리려고 했지만, SLL 명령어의 경우 나머지 R-type 명령어와 달라 어려움이 있었다. 따라서 ALUSrcA 와 ALUSrcB 가 같은 것끼리 묶어 설계하였다.

4. Reference

컴퓨터구조실험 강의자료

컴퓨터구조 강의자료